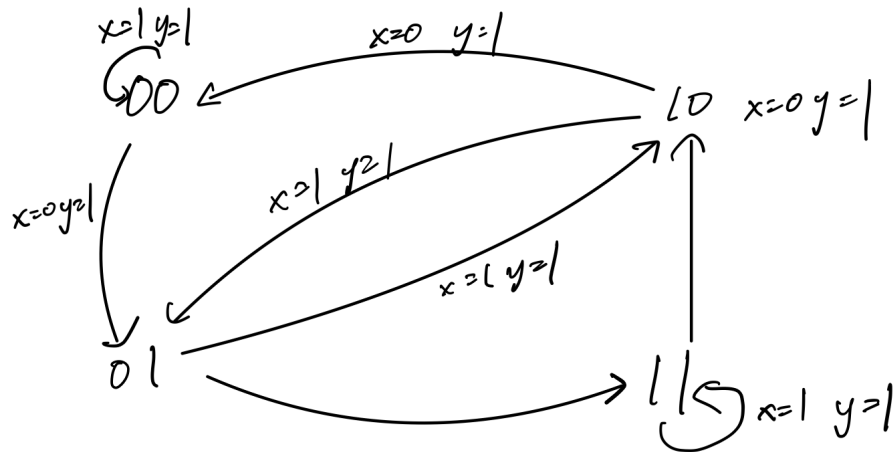


Q1

1.	A(t)	B(t)	x(t)	A(t+1)	B(t+1)	y
	0	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	1	1
	0	1	1	1	0	1
	1	0	0	0	0	1
	1	0	1	0	1	1
	1	1	0	1	0	1
	1	1	1	1	1	1

2.



Q2

1. We need 2 XOR gates

$$T = 0.05 \times 2 = 0.1 \text{ ns}$$

2. We need 1 XOR gates 1 Inverter ;

$$T = 0.02 + 0.02 + 0.05 = 0.09 \text{ ns}$$


3. $0.08 + 0.01 = 0.09 \text{ ns}$;

4. $0.08 + 0.02 + 0.01 = 0.11 \text{ ns}$


5. $5 \times 10^{-9} \text{ mhz}$

Q3

1.

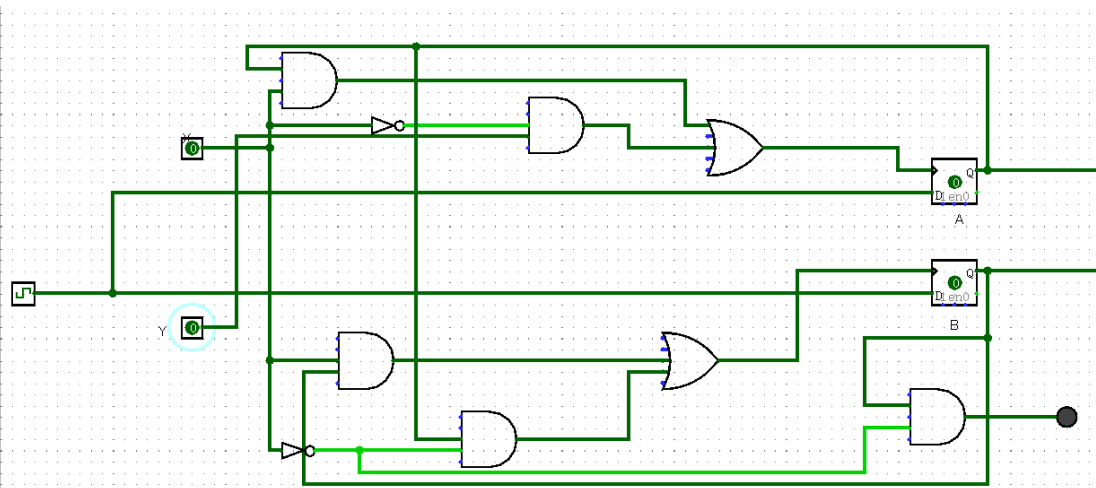

2.


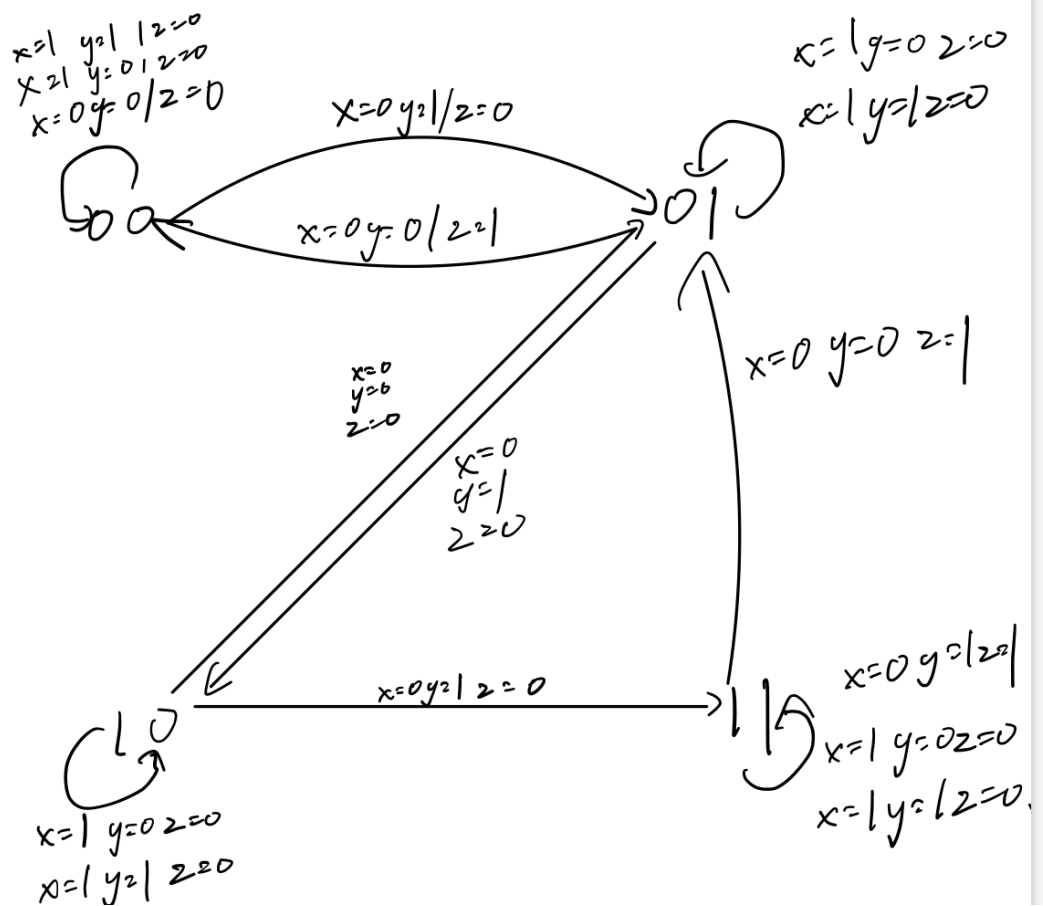


3.

A (t)	B(t)	X	Y	A(t+1)	B(t+1)	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0

A (t)	B(t)	X	Y	A(t+1)	B(t+1)	Z
1	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0

4.

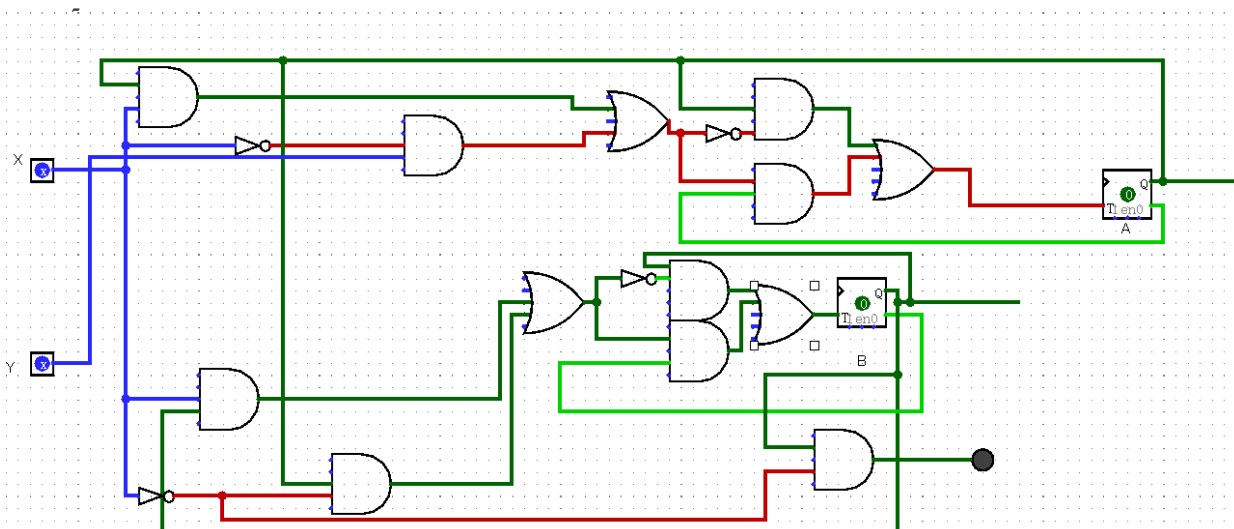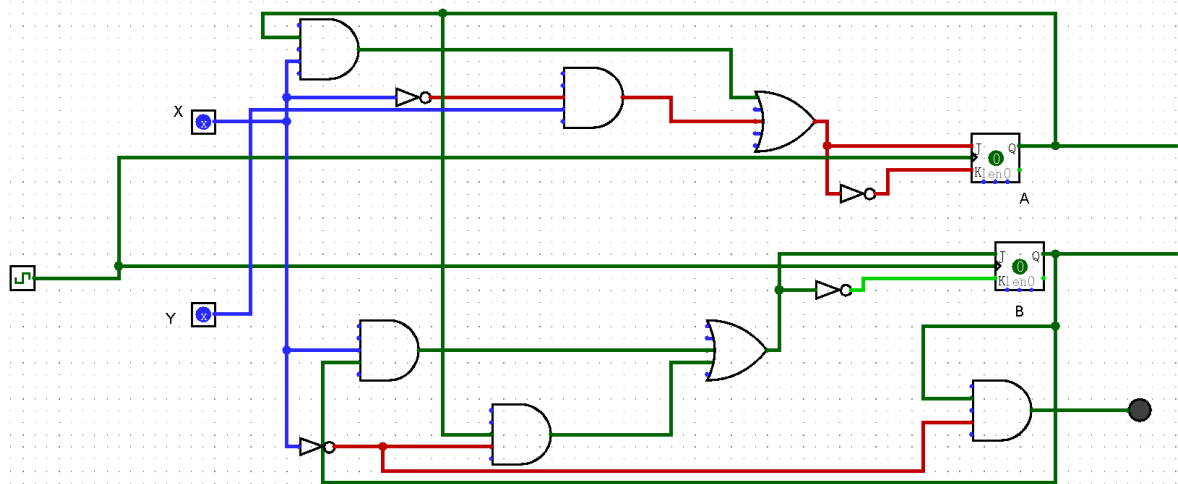


Q4:

1. A B x A(t+1) B(t+1)

A	B	x	A(t+1)	B(t+1)
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	0
1	0	1	0	0

2.

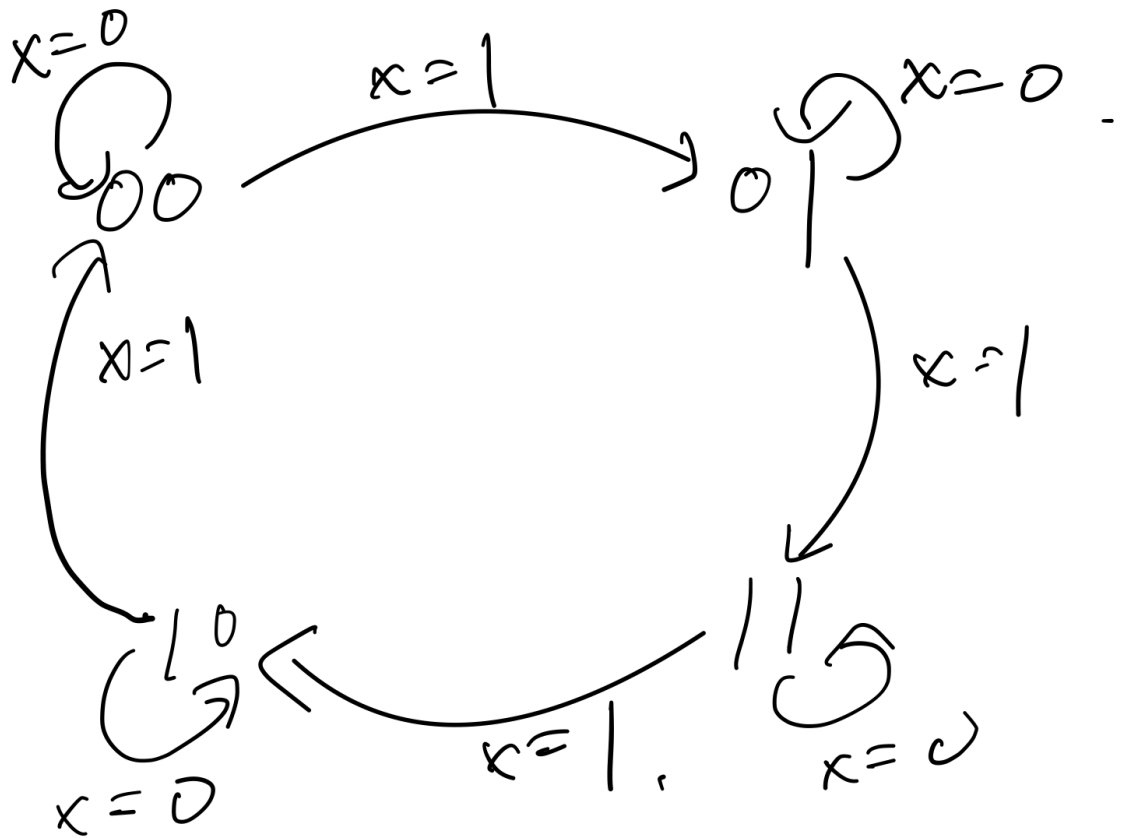

3.

