

# 实验一——流水加法器及指令拓展

姓名：张云策 学号：3200105787 学院：计算机科学与技术学院

课程名称：计算机系统 II 同组学生姓名：/

实验时间：2021. 实验地点：紫金港机房 指导老师：申文博

## 一、实验目的和要求


- 理解流水线的基本概念与思想
- 基于在单周期 CPU 中已经实现的模块，实现 5 级流水线框架
- 理解流水线设计在提高 CPU 的吞吐率，提升整体性能上的作用与优越性
- 扩展指令，理解不同类型指令在流水线中的运作差异
- 实现功能基本完善的流水线 CPU

## 二、实验内容和原理

### 2.1 实验内容

实现流水线 CPU 的基本功能

## 2.2 设计模块

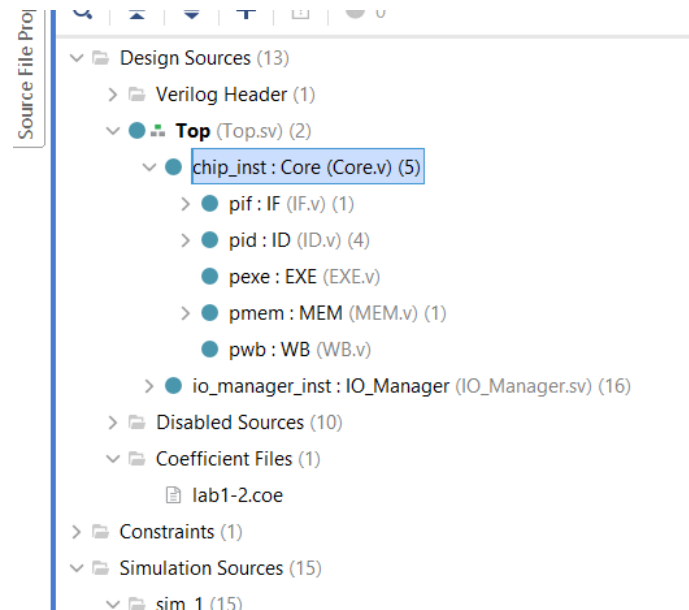

IF:

```
module IF(  
    input clk,  
    input rst,  
    input [31:0] pc_pre,  
    input [31:0] pc_j,  
    input [31:0] if_inst,  
    output reg [31:0] if_pc_out,  
    output reg [31:0] id_pc_out,  
    output reg [31:0] id_inst  
);  
initial begin  
    if_pc_out = 0;  
    id_pc_out = 0;  
    id_inst = 0;  
end  
always @(posedge clk or posedge rst) begin  
    if(rst) if_pc_out <= 0;  
    else if(pc_j != 0) if_pc_out = pc_j;  
    else if_pc_out = if_pc_out + 4;  
end  
Rom rom_unit (  
    .a(if_pc_out[12:2]),  
    .spo(if_inst)  
);  
always @ (posedge clk) begin  
    id_pc_out <= pc_pre;  
    id_inst <= if_inst;  
end  
endmodule
```

ID:

```

45 module ID(
46     input clk,
47     input rst,
48     input [31:0] id_inst,
49     input [31:0] id_pc_out,
50     input [31:0] id_result,
51     input [31:0] wb_inst,
52     input [12:0] wb_CF,
53     output reg[31:0] exe_data1,
54     output reg[31:0] exe_data2,
55     output reg[31:0] exe_data3,
56     output reg[31:0] exe_inst,
57     output reg[31:0] exe_pc_out,
58     output reg[12:0] exe_CF
59 );
60 wire [31:0] data_1,data_2,data_3;
61 wire [3:0] alu_op;
62 wire [1:0] pc_src, mem_to_reg;
63 wire reg_write, alu_src_b, branch, b_type,mem_write;
64 wire [12:0] CF;
65 Control lcontrol(
66     .op_code(id_inst[6:0]),
67     .funct3(id_inst[14:12]),
68     .funct7_5(id_inst[30]),
69     .pc_src(pc_src),
70     .reg_write(reg_write),
71     .alu_src_b(alu_src_b),
72     .alu_op(alu_op),
73     .mem_to_reg(mem_to_reg),
74     .mem_write(mem_write),
75     .branch(branch),
76     .b_type(b_type)
77 );
78 assign CF={alu_op,pc_src,mem_to_reg,mem_write,reg_write,alu_src_b,branch,b_type};
79 Regs lregs(
80     .clk(clk),
81     .rst(rst),
82     .we(wb_CF[3]),
83     .read_addr_1(id_inst[19:15]),
84     .read_addr_2(id_inst[24:20]),
85     .write_addr(wb_inst[11:7]),
86     .write_data(id_result),
87     .read_data_1(data_1),
88     .read_data_2(data_2)
89 );
90 ImmGen lig(
91     .inst(id_inst),
92     .imm(data_3)
93 );
94 always @ (posedge clk) begin
95     exe_data1<=data_1;
96     exe_data2<=data_2;
97     exe_data3<=data_3;
98     exe_inst<=id_inst;
99     exe_pc_out<=id_pc_out;
100    exe_CF<= CF;
101 end
102 endmodule
103
104

```

EXE:

```

45 module EXE(
46     input clk,
47     input [31:0] exe_inst,
48     input [31:0] exe_pc_out,
49     input [12:0] exe_CF,
50     input [31:0] exe_data1,
51     input [31:0] exe_data2,
52     input [31:0] exe_data3,
53     output reg[31:0] mem_result,
54     output reg[31:0] mem_data,
55     output reg[31:0] mem_addr,
56     output reg[31:0] mem_inst,
57     output reg[31:0] mem_pc_out,
58     output reg[12:0] mem_CF,
59     output reg[31:0] pc_j
60 );
61 wire signed [31:0] sign_data_1,sign_data_2;
62 wire [31:0] read_data_1,read_data_2;
63 wire zf;
64 assign sign_data_1=exe_data1;
65 assign sign_data_2=(exe_CF[2]==0)?exe_data2:exe_data3;
66 assign read_data_1=exe_data1;
67 assign read_data_2=(exe_CF[2]==0)?exe_data2:exe_data3;
68 `include "AluOp.vh"
69 reg [31:0] ad;
70 always @*
71     case (exe_CF[12:9])
72     ADD: ad <= read_data_1 + read_data_2 ;
73     SUB: ad <= read_data_1 - read_data_2;
74     SLT: ad <= (sign_data_1<sign_data_2)? 1:0;
75     XOR: ad <= read_data_1 ^ read_data_2;
76     AND: ad <= read_data_1 & read_data_2;
77     OR : ad <= read_data_1 | read_data_2;
78     SRL: ad <= read_data_1 >> read_data_2;
79     SRA: ad <= sign_data_1 >> sign_data_2;
80     SLL: ad <= read_data_1 << read_data_2;
81     endcase
82 assign zf=(exe_data1==exe_data2)? 1:0;
83 reg [31:0] pc;
84 always @* begin
85     if(exe_CF[8:7]==2'b00) pc=32'b0;
86     else if(exe_CF[8:7]==2'b01) pc=exe_data1;
87     else if(exe_CF[1]==1'b0) pc=exe_pc_out+exe_data3;
88     else if(exe_CF[0]^zf==1'b1) pc=exe_pc_out+exe_data3;
89     else pc=32'b0;
90 end
91 always @ (posedge clk) begin
92     mem_result<=ad;
93     mem_data<=exe_data3;
94     mem_addr<=exe_data2;
95     mem_inst<=exe_inst;
96     mem_pc_out<=exe_pc_out;
97     mem_CF<=exe_CF;
98     pc_j<=pc;
99 end
100 endmodule
101
102

```

MEM:

```

14
15 module MEM(
16     input clk,
17     input [12:0] mem_CF,
18     input [31:0] mem_inst,
19     input [31:0] mem_pc_out,
20     input [31:0] mem_result,
21     input [31:0] mem_addr,
22     input [31:0] mem_data,
23     output reg[31:0] wb_data,
24     output reg[31:0] wb_result,
25     output reg[31:0] wb_imm,
26     output reg[31:0] wb_inst,
27     output reg[31:0] wb_pc_out,
28     output reg[12:0] wb_CF
29 );
30 wire [31:0] mem_data_out;
31 Ram ram_unit (
32     .clka(clk),
33     .wea(mem_CF[4]),
34     .addra(mem_result),
35     .dina(mem_addr),
36     .douta(mem_data_out)
37 );
38 always @ (posedge clk) begin
39     wb_data<=mem_data_out;
40     wb_result<=mem_result;
41     wb_imm<=mem_data;
42     wb_inst<=mem_inst;
43     wb_pc_out<=mem_pc_out;
44     wb_CF<=mem_CF;
45 end

```

WB:

```

44
45 module WB(
46     input clk,
47     input rst,
48     input [12:0] wb_CF,
49     input [31:0] wb_inst,
50     input [31:0] wb_pc_out,
51     input [31:0] wb_result,
52     input [31:0] wb_data,
53     input [31:0] wb_imm,
54     output reg[31:0] id_result
55 );
56 reg [31:0] mem_to_reg;
57 always @* begin
58     case(wb_CF[6:5])
59         2'b00:mem_to_reg = wb_result;
60         2'b01:mem_to_reg = wb_imm;
61         2'b10:mem_to_reg = wb_pc_out+4;
62         2'b11:mem_to_reg = wb_data;
63     endcase
64 end
65 always @ (posedge clk) begin
66     id_result<=mem_to_reg;
67 end
68 endmodule
69
70

```

### 三、 主要仪器设备

Vivado 2020.1

FPGA 开发板


## 四、 操作方法与实验步骤

### 4.1 操作方法

### 4.2 实验步骤


- 使用开发工具建立工程，推荐在 Vivado 2019.2 以上版本完成。
- 根据参考设计图或自己设计的设计图搭建完整的流水线加法机,继续使用 Nexys7 对应的外设进行实验，实现 lab1 的流水加法机替换 lab0 中的 CPU 模块。请注意 Memory 必须使用 Vivado 提供的 Block RAM IP 核完成，以免 LUT 资源不够支持 CPU 设计。
- 在本实验中不要求对数据通路进行专门的封装，推荐直接将 Control Unit (Decoder) 视为译码模块放在 ID 段中。
- 进行仿真测试，以检验 CPU 基本功能。
- 调整时钟频率，确保时钟周期长度不小于最长流水段的信号延迟。
- 进行上板测试，以检验 CPU 设计规范，上板测试调试工具相关内容请参考 lab0。

## 五、 实验结果与分析

 



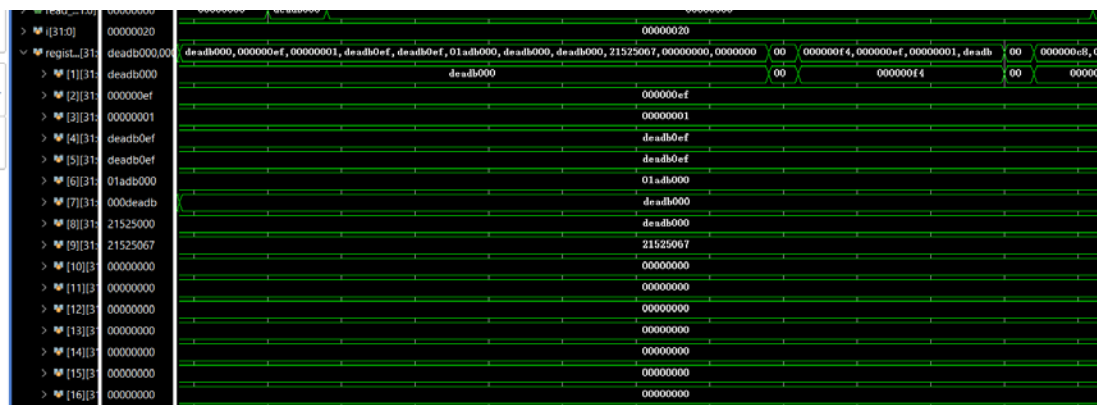如波形图所示，ID\_RESULT 和 DEBUG\_DATA 显示的为写入寄存器的值，而寄存器的值如下图所示：



## 六、讨论、心得

Lab1-1:

单周期 CPU: CPI = 1;

流水线 CPU: CPI = 16/12  $\approx$  1.33

流水线 CPI > 单周期 CPI, 说明流水线 CPU 处理一条指令需要多个时钟周期进行运算执行, 在最后一指令进行 IF 阶段后还需要一段时间才可以结束。NOP 指令的意义是提供给

流水线 CPU 时间，专门处理当前指令，从而避免发生冲突。

Lab1-2:

NOP 指令数足够，不存在出现冲突且没有给足 NOP 的情况，而根据 lab1-2.s 的代码，所计算出的 NOP 恰好为现今 NOP 的分布及其数量。