

# 实验九—加法器 乘法器

姓名： 张云策 学号： 3200105787 学院： 计算机科学与技术学院

课程名称： 计算机系统 1 同组学生姓名： /

实验时间： 2021.6.6 实验地点： 紫金港东 4-509 指导老师： 常瑞

## 一、 实验目的和要求

- 完成一个 32bit 的加法器
- 完成一个 32bit 的乘法器

## 二、 实验内容和原理

### 2.1 实验内容

使用 FPGA 开发板以及 Verilog 语言设计实现了 32bit 加法器以及 32bit 乘法器。

### 2.2 设计模块

- 加法器：  
Ripple-carry adder:  
1 bit 加法器：

```
module bit_adder
(
    input Ai,
    input Bi,
    input c_in,
    output sum,
    output c_out
);
assign sum=Ai^Bi^c_in;
assign c_out=(Ai&Bi)|(Bi&c_in)|(Ai&c_in);
endmodule
```

由 4 个 1 bit 加法器组成的四位加法器：

```

module ripple_carrt_adder(
    input [3:0] Ai,
    input [3:0] Bi,
    input c_in,
    output [3:0] sum,
    output c_out);
    wire [4:0] c;
    assign c[0] = c_in;
    assign c_out = c[4];
    bit_adder adder1(Ai[0], Bi[0], c[0], sum[0], c[1]);
    bit_adder adder2(Ai[1], Bi[1], c[1], sum[1], c[2]);
    bit_adder adder3(Ai[2], Bi[2], c[2], sum[2], c[3]);
    bit_adder adder4(Ai[3], Bi[3], c[3], sum[3], c[4]);
endmodule

```

由 8 个四位加法器组成的 32 位加法器：

```

//串行进位加法器
module Adder(
    input [31:0] Ai,
    input [31:0] Bi,
    input c_in,
    output [31:0] SUM,
    output c_out
);
    wire [7:0] c;
    assign c[0] = c_in;
    assign c_out = c[8];
    ripple_carrt_adder adder1 (Ai[3:0], Bi[3:0], c[0], SUM[3:0], c[1]);
    ripple_carrt_adder adder2 (Ai[7:4], Bi[7:4], c[1], SUM[7:4], c[2]);
    ripple_carrt_adder adder3 (Ai[11:8], Bi[11:8], c[2], SUM[11:8], c[3]);
    ripple_carrt_adder adder4 (Ai[15:12], Bi[15:12], c[3], SUM[15:12], c[4]);
    ripple_carrt_adder adder5 (Ai[19:16], Bi[19:16], c[4], SUM[19:16], c[5]);
    ripple_carrt_adder adder6 (Ai[23:20], Bi[23:20], c[5], SUM[23:20], c[6]);
    ripple_carrt_adder adder7 (Ai[27:24], Bi[27:24], c[6], SUM[27:24], c[7]);
    ripple_carrt_adder adder8 (Ai[31:28], Bi[31:28], c[7], SUM[31:28], c[8]);
endmodule

```

Carry-lookahead adder:

4-bit carry-lookahead adder:

```

module carry_lookahead_adder(
    input signed [3:0] a,
    input signed [3:0] b,
    input c_in,
    output signed [3:0] sum,
    output c_out);

    wire [3:0] G;
    wire [3:0] P;

    assign G = a&b;
    assign P = a^b;

    wire [4:0] c;
    assign c[0] = c_in;
    assign c[1] = G[0] | (P[0] & c_in);
    assign c[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & c_in);
    assign c[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & c_in);
    assign c[4] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & c_in);
    assign sum = a^b^c[3:0];
    assign c_out = c[4];
endmodule

```

32-bit carry-lookahead adder consist of 8 4-bit carry lookahead adder:

```

module Adder(
    input signed [31:0] Ai, Bi,
    input c_in,
    output signed [31:0] SUM,
    output c_out
);

wire [8:0] c;
assign c[0] = c_in;
assign c_out = c[8];
carry_lookahead_adder adder1(Ai[3:0], Bi[3:0], c[0], SUM[3:0], c[1]);
carry_lookahead_adder adder2(Ai[7:4], Bi[7:4], c[1], SUM[7:4], c[2]);
carry_lookahead_adder adder3(Ai[11:8], Bi[11:8], c[2], SUM[11:8], c[3]);
carry_lookahead_adder adder4(Ai[15:12], Bi[15:12], c[3], SUM[15:12], c[4]);
carry_lookahead_adder adder5(Ai[19:16], Bi[19:16], c[4], SUM[19:16], c[5]);
carry_lookahead_adder adder6(Ai[23:20], Bi[23:20], c[5], SUM[23:20], c[6]);
carry_lookahead_adder adder7(Ai[27:24], Bi[27:24], c[6], SUM[27:24], c[7]);
carry_lookahead_adder adder8(Ai[31:28], Bi[31:28], c[7], SUM[31:28], c[8]);
endmodule

```

Carry\_lookahead adder 的先进性在于它可以利用进位直接进行计算，提前得出数值，不同于串行加法器需要按次序进行，从而减少加法计算的次数，达到节约时间的目的。

- 乘法器：  
普通乘法器：

```

//普通乘法器
module normal_mul(
    input [31:0] Ai,
    input [31:0] Bi,
    output reg [63:0] MUL
);
    reg [63:0] _a;
    reg [30:0] _b;
    reg [63:0] _mul;
    reg sign;
    always@(Ai or Bi)
    begin
        _mul = 0;
        _a = {32'd0, Ai[31]?("Ai+1"):Ai};
        _b = Bi[31]?("Bi+1"):Bi;
        sign = Ai[31]^Bi[31];
        repeat(32)
            begin
                if(_b[0]) _mul = _mul + _a;
                _a = _a << 1;
                _b = _b >> 1;
            end
        MUL = (sign)?(" _mul+1"):_mul;
    end
endmodule

```

Booth 乘法器：

```

1 module Booth_mul
2 (
3     input  clk,
4     input  rst,
5     input  start,
6     input  [ 31: 0 ]  Ai,
7     input  [ 31: 0 ]  Bi,
8     output [ 63: 0 ]  MUL,
9     output Done
10 );
11 reg [ 31: 0 ] i;
12 reg [ 64: 0 ] P;
13 reg [ 31: 0 ] A_reg;
14 reg [ 31: 0 ] A_bm;
15 reg [ 31: 0 ] N;
16 reg isDone;
17 always @(posedge clk or negedge rst )
18 begin
19     if (!rst)
20     begin
21         i <= 0;
22         P <= 0;
23         A_reg <= 0;
24         A_bm <= 0;
25         N <= 0;
26         isDone <= 0;
27     end
28     else if (start)
29     begin
30         case (i)
31             0:
32                 begin
33                     A_reg <= Ai;
34                     A_bm <= ~Ai + 1'b1;
35                     P <= { 8'd0, Bi, 1'b0 };
36                     i <= 1 + 1'b1;
37                     N <= 0;
38                 end
39             1:
40                 begin
41                     if (N == 32)
42                     begin
43                         N <= 0;
44                         i <= 1 + 2'b10;
45                     end
46                     else if (P[1:0] == 2'b00 || P[1:0] == 2'b11)
47                     begin
48                         P <= P;
49                         i <= 1 + 1'b1;
50                     end
51                     else if (P[1:0] == 2'b01)
52                     begin
53                         P <= (P[64:32] + A_reg,P[31:0]);
54                         i <= 1 + 1'b1;
55                     end
56                     else if (P[1:0] == 2'b10)
57                     begin
58                         P <= (P[64:32] + A_bm,P[31:0]);
59                         i <= 1 + 1'b1;
60                     end
61                 end
62             2:
63                 begin
64                     P <= (P[64],P[64:1]);
65                     N <= N + 1'b1;
66                     i <= 1 - 1'b1;
67                 end
68             3:
69                 begin
70                     isDone <= 1;
71                     i <= 1 + 1'b1;
72                 end
73             4:
74                 begin
75                     isDone <= 0;
76                     i <= 0;
77                 end
78         endcase
79     end
80 end
81 assign Done = isDone;
82 assign MUL = P[64:1];
83 endmodule
84

```

Testbench: （以普通加法器为例）

```

normal_mul normal_t
(
    .Ai(Ai),
    .Bi(Bi),
    .MUL(MUL)
);
initial
begin
    Ai = 32'b0;
    Bi = 32'b0;
    #50
    Ai = 32'b 01001011011;   Bi = 32'b 11111111110;
    #50
    Ai = 32'h 23122ff2;      Bi = 32'h 21323211;
    #50
    Ai = 32'h FFFFFFFF;      Bi = 32'b 010101111100101;
    #50
    Ai = 32'b 011101010010100101;   Bi = 32'b 010101011011111;
    #50
    Ai = 32'b 0110011101010100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 01110101010010100011;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 0111010101011100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 0111101010101010100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 011101010100101;   Bi = 32'b 0101010010101001101;
    #50
end

```

Booth 算法的原理是先判断 P[1:0]，然后操作 P 空间，最后 P 空间移位，根据 P 空间的最高位来给移位后的 P 选择补 1 or 补 0，直接操作位运算，从而达到提高效率的目的。

## 三、 主要仪器设备

Vivado  
FPGA

## 四、 操作方法与实验步骤

### 4.1 操作方法

加法器：

- SW[7:5]控制了显示的通道。SW[7:5]不同的值对应的通道的显示内容为
  0. Ai
  1. Bi
  2. 加法器的结果
  3. 乘法器的结果（不显示）
- 当 SW[15]=1 时，可以使用按键修改 Ai 和 Bi 的值。将 SW[15]置为高，然后调整 SW[7:5]到对应的 Ai 的通道（或者 Bi）。此时可以看见调整的数字正在闪烁。使用左或者右按键可以选择调整的数字，使用上和下键对数字做加一或者减一。

乘法器：

- SW[7:5]控制了显示的通道。SW[7:5]不同的值对应的通道的显示内容为
  0. Ai
  1. Bi
  2. 乘法器的结果（前 32 位）
  3. 乘法器的结果（后 32 位）
- 当 SW[15]=1 时，可以使用按键修改 Ai 和 Bi 的值。将 SW[15]置为高，然后调整 SW[7:5]到对应的 Ai 的通道（或者 Bi）。此时可以看见调整的数字正在闪烁。使用左或者右按键可以选择调整的数字，使用上和下键对数字做加一或者减一。

### 4.2 实验步骤

- 加法器：
  1. 行波进位加法器：核心模块：  
1-bit 加法器

Code:

```
module bit_adder
(
    input Ai,
    input Bi,
    input c_in,
```

```

        output sum,
        output c_out
    );
    assign sum=Ai^Bi^c_in;
    assign c_out=(Ai&Bi)|(Bi&c_in)|(Ai&c_in);
endmodule

```

组合部分代码：

4-bit:

```

input [3:0] Ai,
        input [3:0] Bi,
        input c_in,
        output [3:0] sum,
        output c_out);
wire [4:0]c;
assign c[0] = c_in;
    assign c_out = c[4];
    bit_adder adder1(Ai[0],Bi[0],c[0],sum[0],c[1]);
    bit_adder adder2(Ai[1],Bi[1],c[1],sum[1],c[2]);
    bit_adder adder3(Ai[2],Bi[2],c[2],sum[2],c[3]);
    bit_adder adder4(Ai[3],Bi[3],c[3],sum[3],c[4]);

```

32-bit:

```

        input [31:0] Ai,
        input [31:0] Bi,
        input c_in,
        output [31:0] SUM,
        output c_out
    );
    wire [7:0] c;
    assign c[0] = c_in;
    assign c_out = c[8];
    ripple_carrr_adder adder1 (Ai[3:0], Bi[3:0], c[0], SUM[3:0], c[1]);
    ripple_carrr_adder adder2 (Ai[7:4], Bi[7:4], c[1], SUM[7:4], c[2]);
    ripple_carrr_adder adder3 (Ai[11:8], Bi[11:8], c[2], SUM[11:8], c[3]);
    ripple_carrr_adder adder4 (Ai[15:12], Bi[15:12], c[3], SUM[15:12], c[4]);
    ripple_carrr_adder adder5 (Ai[19:16], Bi[19:16], c[4], SUM[19:16], c[5]);
    ripple_carrr_adder adder6 (Ai[23:20], Bi[23:20], c[5], SUM[23:20], c[6]);
    ripple_carrr_adder adder7 (Ai[27:24], Bi[27:24], c[6], SUM[27:24], c[7]);
    ripple_carrr_adder adder8 (Ai[31:28], Bi[31:28], c[7], SUM[31:28], c[8]);

```

超前进位加法器：

核心模块：

4-bit 超前进位：

```

module carry_lookahead_adder(
        input signed [3:0] a,
        input signed [3:0] b,

```

```

        input c_in,
        output signed [3:0] sum,
        output c_out);

wire [3:0] G;
wire [3:0] P;

assign G = a&b;
assign P = a^b;

wire [4:0] c;
assign c[0] = c_in;
assign c[1] = G[0]|(P[0]&c_in);
assign c[2] = G[1]|(P[1]&G[0])|(P[1]&P[0]&c_in);
assign c[3] = G[2]|(P[2]&G[1])|(P[2]&P[1]&G[0])|(P[2]&P[1]&P[0]&c_in);
assign c[4] = G[3]|(P[3]&G[2])|(P[3]&P[2]&G[1])|(P[3]&P[2]&P[1]&G[0])|(P[3]&P[2]&P[1]&P[0]&c_in);
assign sum = a^b^c[3:0];
assign c_out = c[4];

```

- 乘法器：

#### Normal multiplier:

通过循环，实现乘法运算：

```

reg [63:0]A;
reg [30:0]B;
reg [63:0]mul;
reg sign;
always@(A or B)
begin
    mul = 0;
    A = {32'd0,A[31]?(~A+1):A};
    B = B[31]?(~B+1):B;
    sign = A[31]^B[31];
    repeat(32)
    begin
        if(B[0]) mul = mul + A;
        A = A << 1;
        B = B >> 1;
    end
    MUL = (sign)?(~mul+1):mul;
end

```

#### Booth multiplier:

与普通乘法器的主要区别在于判断“11、10、01、00”的条件，进而实现 booth 算法。

#### Code:

always @ ( posedge clk or negedge rst )

```

begin
    if (!rst)
    begin
        i <= 0;
        P <= 0;
        A_reg <= 0;
        A_bm <= 0;
        N <= 0;
        isDone <= 0;
    end
    else if (start)
    begin
        case (i)//判断 “00、11、10、01”
            0:
                begin
                    A_reg <= Ai;
                    A_bm <= ~Ai + 1'b1;
                    P <= { 8'd0, Bi, 1'b0 };
                    i <= i + 1'b1;
                    N <= 0;
                end
            1:
                begin
                    if (N == 8)
                        begin
                            N <= 0;
                            i <= i + 2'b10;
                        end
                    else if (P[1:0] == 2'b00 | P[1:0] == 2'b11)
                        begin
                            P <= P;
                            i <= i + 1'b1;
                        end
                    else if (P[1:0] == 2'b01)
                        begin
                            P <= {P[64:32] + A_reg,P[31:0]};
                            i <= i + 1'b1;
                        end
                    else if (P[1:0] == 2'b10)
                        begin
                            P <= {P[64:32] + A_bm,P[31:0]};
                            i <= i + 1'b1;
                        end
                end
        endcase
    end
end

```



```

        end

2:
    begin
        P <= {P[64],P[64:1]};
        N <= N + 1'b1;
        i <= i - 1'b1;
    end

3:
    begin
        isDone <= 1;
        i <= i + 1'b1;
    end

4:
    begin
        isDone <= 0;
        i <= 0;
    end

endcase
end

end

assign Done = isDone;
assign MUL = P[64:1]; //舍弃最高位最低位
endmodule

```

## 五、 实验结果与分析

加法器：

仿真激励代码：

两种加法器很相似，故只举一例

```


Adder adder_t
(
    Ai(Ai),
    Bi(Bi),
    e_in(e_in),
    SUM(SUM)
);
: initial
begin
    Ai = 32'b0;
    Bi = 32'b0;
    e_in = 1'b0;
#50
    Ai = 32'b 01001011011;   Bi = 32'b 111111111110;
#50
    Ai = 32'h 23122ff2;      Bi = 32'h 21323211;
#50
    Ai = 32'h ffffffff;      Bi = 32'b 010101111100101;
#50
    Ai = 32'b 011101010010100101;   Bi = 32'b 01010101011011111;
#50
    Ai = 32'b 0110011101010100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
#50
    Ai = 32'b 01110101010010100011;   Bi = 32'b 0101111111101;
#50
    Ai = 32'b 0111010101011100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
#50
    Ai = 32'b 01111010101010100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
end

```

波形图：

00	0000025b	23122ff2	fffffff	000134a5	00033ae5	000754a3	0003ae5	001eaa5
00	000007fe	21323211	00002be5	00002adf		0000bfb		
00	00000a59	44446203	00002be4	0001ff84	000346a2	000760a0	0003b6e2	001eb6a2

上板实例：

 

乘法器：

仿真激励代码：


```
normal_mul normal_t
(
    .Ai (Ai),
    .Bi (Bi),
    .MUL (MUL)
);
initial
begin
    Ai = 32'b0;
    Bi = 32'b0;
    #50
    Ai = 32'b 01001011011;   Bi = 32'b 11111111110;
    #50
    Ai = 32'h 23122ff2;     Bi = 32'h 21323211;
    #50
    Ai = 32'h FFFFFFFF;     Bi = 32'b 010101111100101;
    #50
    Ai = 32'b 011101010010100101;   Bi = 32'b 010101011011111;
    #50
    Ai = 32'b 0110011101010100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 01110101010010100011;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 0111010101011100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 0111101010101010100101;   Bi = 32'b 0101111111101;
    #50
    Ai = 32'b 011101010100101;   Bi = 32'b 0101010010101001101;
```

```


iooth_mul booth_t
(
    .Ai(Ai),
    .Bi(Bi),
    .MUL(MUL),
    .clk(clk),
    .rst(rst)
);
initial
begin
    Ai = 32'b0;
    Bi = 32'b0;
    #50
    Ai = 32'b 01001011011;   Bi = 32'b 11111111110;
    #50
    Ai = 32'h 23122ff2;   Bi = 32'h 21323211;
    #50
    Ai = 32'h FFFFFFFF;   Bi = 32'b 010101111100101;
    #50
    Ai = 32'b 011101010010100101;   Bi = 32'b 0101010110111111;
    #50
    Ai = 32'b 0110011101010100101;   Bi = 32'b 01011111111101;

```

波形图：

 

上板实例：

 

## 六、 讨论、心得

通过这次实验，能够更好了解 Verilog 和 FPGA 的运用，产生了一些兴趣，但同时也对下周的指令集设计有点恐惧了，希望到时候会做吧（逃