

实验五——七段管显示器

姓名：张云策 学号：3200105787 学院：计算机科学与技术学院

课程名称：计算机系统 1 同组学生姓名：/

实验时间：2021.4.2021 实验地点：紫金港东 4-509 指导老师：吴磊

一、实验目的和要求

1. 理解 constraint 文件。
2. 掌握时钟分频、译码器、多路选择器、时序电路并组合成七段管显示器。
3. 完成七段管模块的编写。

二、实验内容和原理

2.1 实验内容

设计实现七段管译码器的闪烁显示。

2.2 设计模块

1. 时钟分频器
2. Nexys A7-100T 七段管
3. constraint 文件

三、主要仪器设备

说明：Vivado

四、 操作方法与实验步骤


4.1 操作方法

分别拨动四个开关，将其视作二进制数后转化为十六进制数闪烁显示。

4.2 实验步骤

1. 添加开关控制：

根据文件 `nexy4_a7_pin.xdc`，根据板子标注，分别定义四个接口。

 

2. 降低闪烁速度

原文件设置的 `flash_clk=clkn[25]`，显示大致约 0.5s 一次，将 `flash_clk` 设置为 `clkn` 的 23 位后，频率为之前的一半。故实现目标。

```
wire [31:0] clkn;
reg [31:0] data_src;
// counter for clock_div
counter clk_div(
    .clk(sys_clk),      // clock
    .rstn(rstn),        // RESET Low Enable
    .clkn(clkn)         // clock number [32 bits]
);
assign flash_clk = clkn[24];
// ----- This part should be changed to your own code
always @(posedge sys_clk) begin
```

3. 七段管的译码器

依照 F 显示，可知：1 为低电平，0 为高电平，故设置不同输出图像为不同值。

```

5 : ;
6 : //----- This part should be changed to your own decoder. -----
7 : always @(*)
8 : begin
9 :   case (hex)
10 :     4'h0: shape <= 8'b10000000;
11 :     4'h1: shape <= 8'b11111001;
12 :     4'h2: shape <= 8'b10100100;
13 :     4'h3: shape <= 8'b10110000;
14 :     4'h4: shape <= 8'b10011001;
15 :     4'h5: shape <= 8'b10010010;
16 :     4'h6: shape <= 8'b10000010;
17 :     4'h7: shape <= 8'b11111000;
18 :     4'h8: shape <= 8'b10000000;
19 :     4'h9: shape <= 8'b10010000;
20 :     4'ha: shape <= 8'b10001000;
21 :     4'hb: shape <= 8'b10000011;
22 :     4'hc: shape <= 8'b11000110;
23 :     4'hd: shape <= 8'b10100001;
24 :     4'he: shape <= 8'b10000110;
25 :     4'hf: shape <= 8'b10001110;
26 :     default: shape <= 8'b11111111;
27 :   endcase
28 : end
29 : ;

```

4. 七段管扩展:

实现五个输入值，依照之前步骤，设置第五个输入“rstn”，扩展 0~9 位输出为 0~F 输出，并且设置第五位为使能端，使得七段管闪烁。

```

5'b01010: data_src(<=32'hAAAAAAAA;
5'b01011: data_src(<=32'hBBBBBBB;
5'b01100: data_src(<=32'hCCCCCCCC;
5'b01101: data_src(<=32'hDDDDDDD;
5'b01110: data_src(<=32'hEEEEEEE;
5'b01111: data_src(<=32'hFFFFFFF;

4'ha: shape <= 8'b10001000;
4'hb: shape <= 8'b10000011;
4'hc: shape <= 8'b11000110;
4'hd: shape <= 8'b10100001;
4'he: shape <= 8'b10000110;
4'hf: shape <= 8'b10001110;
default: shape <= 8'b11111111;

```

四、实验结果与分析

仿真激励代码即赋值 switch 从 00000~11111；分别判断不同输入与输出

P2S 分析:

首先，文件定义时钟，重置，显示形状数组 shape 定义 num_csn，num_an

```

module P2S(
  input wire clk,
  input wire rstn,
  input wire [63:0] shape,
  output reg [7:0] num_csn,
  output wire [7:0] num_an
);

```

定义 state，存放 num_an 状态，之后判断状态，赋值 shape，使得在不同情况下显示不同图像，并且重新赋值 state。

如果 rstn 为 0，则赋值 num_csn，并赋值 state 为 0；实现全暗功能。

```

always @ (posedge clk) begin
    if (rstn) begin
        case (state)
            8'b11111110: begin num_csn <= shape[15: 8]; state <= 8'b11111101; end
            8'b11111101: begin num_csn <= shape[23:16]; state <= 8'b11111011; end
            8'b11111011: begin num_csn <= shape[31:24]; state <= 8'b11110111; end
            8'b11110111: begin num_csn <= shape[39:32]; state <= 8'b11101111; end
            8'b11101111: begin num_csn <= shape[47:40]; state <= 8'b11011111; end
            8'b11011111: begin num_csn <= shape[55:48]; state <= 8'b10111111; end
            8'b10111111: begin num_csn <= shape[63:56]; state <= 8'b01111111; end
            8'b01111111: begin num_csn <= shape[ 7: 0]; state <= 8'b11111110; end
            default:    begin num_csn <= shape[ 7: 0]; state <= 8'b11111110; end
        endcase
    end else begin
        num_csn <= 8'b11000000;
        state <= 8'b00000000;
    end
end

```

五、 讨论、心得

说明：没有简单，非常困难（/(ㄟ o ㄟ)/~~）